

同济大学计算机系

数字逻辑课程实验报告



学 号 2353900

姓 名 汪嘉晨

专 业 计算机科学与技术（精英班）

授课老师 郭玉臣

一、实验内容

在本次实验中，我们将使用 VerilogHDL 语言实现 3-8 译码器、8-3 编码器以及七段数码管的设计和仿真。

1) 3-8 译码器

实现译码功能的组合逻辑电路称为译码器，它的输入是一组二进制代码，输出是一组高低电平信号。所要建模的 3-8 译码器及真值表如图 6.3.1 所示，它有三个编码输入、八个输出和二个使能输入端（G1，G2）。作为译码器使用时，使能端必须满足 G1=1，G2=0。

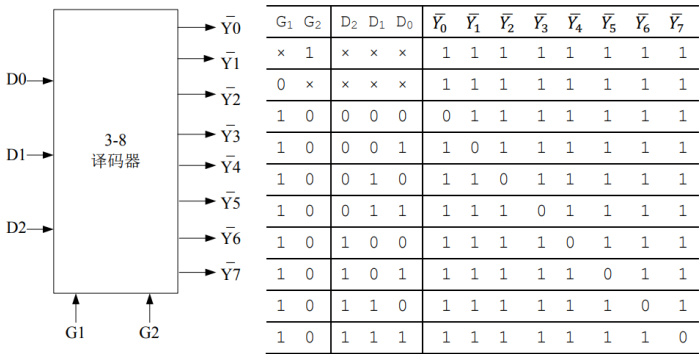


图 6.3.1 3-8 译码器及其真值表

2) 七段数码管译码驱动器

图 6.3.2 为所要建模的七段数码管译码驱动原理图，它由译码驱动器和荧光数码管组成。荧光数码管是分段式半导体显示器件，7 个发光二极管组成 7 个发光段，发光二极管可以将电能转换成光能，从而发出清晰悦目的光线。本实验采用的是共阳极电路，故译码器的输出 a~g 分别加到 7 个阴极上。只有在阴极上呈低电位的二极管导通发光，显示 0~9 中相应的十进制数字。表 6.3.1 所示为七段数码管译码驱动器逻辑功能真值表，四个输入和七个输出以及对应显示的字符。

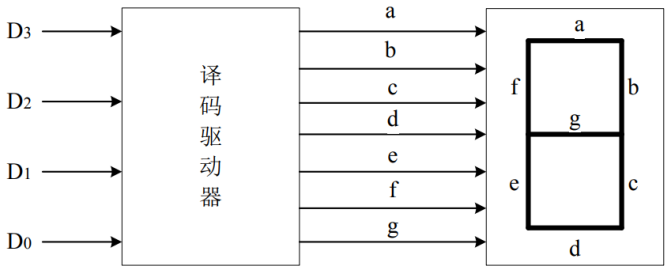


图 6.3.2 七段数码管译码驱动原理图

表 6.3.1 七段数码管译码驱动器逻辑功能表

输入				输出							显示 字符
D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	g	f	e	d	c	b	a	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2
0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	3
0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	4
0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	5
0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	6
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	7
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	9

3) 普通 8-3 编码器

用来完成编码工作的电路称为编码器。它可以实现对一组输入信号的二进制编码。图 6.3.3 为所要建模的普通 8-3 编码器及其真值表。它有 8 个输入以及 3 个输出，真值表中每行只有一个输入电平有效（高电平为 1，低电平为 0）。


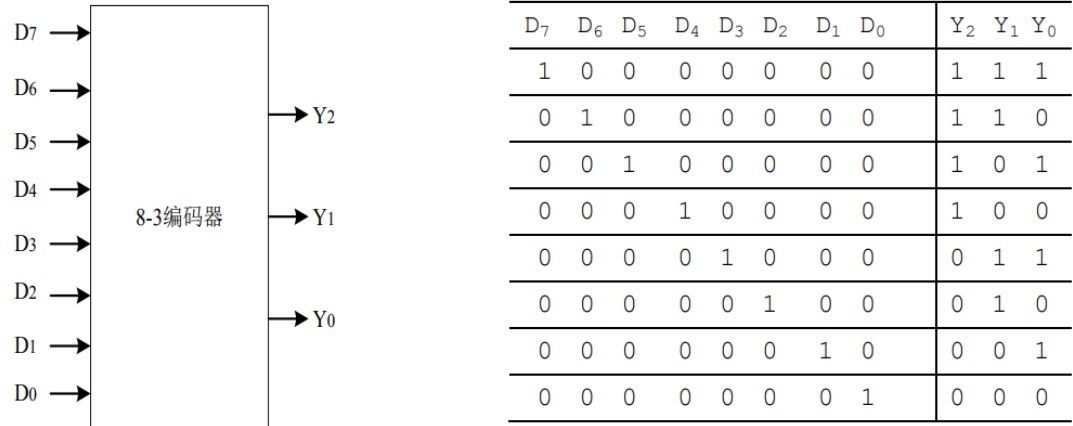


图 6.3.3 普通 8-3 编码器及其真值表

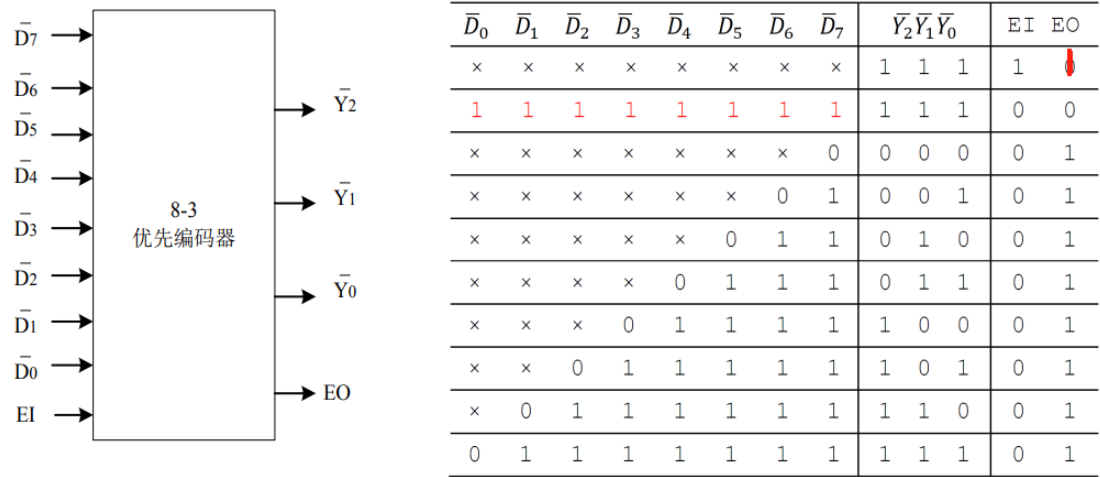
4) 具有优先级的 8-3 编码器

普通编码器对输入线是有限制的，即在任意一时刻所有输入线中只允许一个输入线信号有效，否则编码器将发生混乱。为解决这一问题可以采用具有优先级的编码器。图 6.3.4 为所要建模的具有优先级的 8-3 编码器及其真值表，它有八个输入端、三个输出端、一个选通输入端 EI 以及一个扩展输出端 EO。从真值表可以看出，输入输出的有效信号是低电平，在输入中，角标越大，优先级越高。图 6.3.4 具有优先级的 8-3 编码器及其真值表




二、硬件逻辑图

3-8 译码器的硬件逻辑图如下：

 

普通 8-3 编码器硬件逻辑图如下：

 

三、模块建模

1. 3-8 译码器

```
module decoder(  
    input [2:0] iData, // 三位输入 D2,D1,D0  
    input [1:0] iEna, // 使能信号 G1,G2  
    output reg [7:0] oData // 八位译码输出 Y7? ~ Y0?, 低电平有效  
);  
always @(*) begin  
    if (iEna[1] == 1 && iEna[0] == 0) begin  
        case (iData)  
            3'b000: oData = 8'b11111110;  
            3'b001: oData = 8'b11111101;  
            3'b010: oData = 8'b11111011;  
            3'b011: oData = 8'b11110111;  
            3'b100: oData = 8'b11101111;  
            3'b101: oData = 8'b11011111;  
            3'b110: oData = 8'b10111111;  
            3'b111: oData = 8'b01111111;  
            default: oData = 8'b11111111; // 默认高电平  
        endcase  
    end else begin  
        oData = 8'b11111111; // 默认高电平  
    end  
end  
endmodule
```

2. 七段数码管译码驱动器

```
module display7(  
    input [3:0] iData, // 四位输入 D3~D0  
    output reg [6:0] oData // 七位译码输出 g~a  
);  
always @(*) begin  
    case (iData)  
        4'b0000: oData = 7'b1000000; // 显示数字 0  
        4'b0001: oData = 7'b1111001; // 显示数字 1  
        4'b0010: oData = 7'b0100100; // 显示数字 2  
        4'b0011: oData = 7'b0110000; // 显示数字 3  
        4'b0100: oData = 7'b0011001; // 显示数字 4  
        4'b0101: oData = 7'b0010010; // 显示数字 5  
        4'b0110: oData = 7'b0000010; // 显示数字 6  
        4'b0111: oData = 7'b1111000; // 显示数字 7  
        4'b1000: oData = 7'b0000000; // 显示数字 8  
        4'b1001: oData = 7'b0010000; // 显示数字 9  
        default: oData = 7'b1111111; // 默认高电平
```

```

        endcase
    end
endmodule

```

3. 普通 8-3 编码器

```

module encoder83(
    input [7:0] iData, // 八位输入
    output reg [2:0] oData // 三位输出
);
always @(*) begin
    case (iData)
        8'b00000001: oData = 3'b000; // 输入 00000001, 输出 000
        8'b00000010: oData = 3'b001; // 输入 00000010, 输出 001
        8'b00000100: oData = 3'b010; // 输入 00000100, 输出 010
        8'b00001000: oData = 3'b011; // 输入 00001000, 输出 011
        8'b00010000: oData = 3'b100; // 输入 00010000, 输出 100
        8'b00100000: oData = 3'b101; // 输入 00100000, 输出 101
        8'b01000000: oData = 3'b110; // 输入 01000000, 输出 110
        8'b10000000: oData = 3'b111; // 输入 10000000, 输出 111
        default: oData = 3'bxxx; // 默认输出
    endcase
end
endmodule

```

4. 具有优先级的 8-3 编码器

```

module encoder83_Pri(
    input [7:0] iData,
    input iEI,
    output reg [2:0] oData,
    output reg oEO
);
always @(*)
begin
    case (iEI)
        1'b1:
            begin
                oData = 3'b111;
                oEO = 1'b1;
            end
        1'b0:
            begin
                oEO = 1'b1;
                if (iData[7] == 1'b0)
                    oData = 3'b000;
            end
    endcase
end
endmodule

```

```

        else if (iData[7:6] == 2'b10)
            oData = 3'b001;
        else if (iData[7:5] == 3'b110)
            oData = 3'b010;
        else if (iData[7:4] == 4'b1110)
            oData = 3'b011;
        else if (iData[7:3] == 5'b11110)
            oData = 3'b100;
        else if (iData[7:2] == 6'b111110)
            oData = 3'b101;
        else if (iData[7:1] == 7'b1111110)
            oData = 3'b110;
        else if (iData[7:0] == 8'b11111110)
            oData = 3'b111;
        else if (iData[7:0] == 8'b11111111)
        begin
            oData = 3'b111;
            oEO = 1'b0;
        end
    end
endcase
end
endmodule

```

四、测试模块建模

1. 3-8 译码器

```

module decoder_tb;
    // 输入信号
    reg [2:0] iData;
    reg [1:0] iEna;
    // 输出信号
    wire [7:0] oData;
    // 实例化被测的译码器模块
    decoder uut (
        .iData(iData),
        .iEna(iEna),
        .oData(oData)
    );
    // 初始化和测试向量
    initial begin
        // 初始化信号
        iData = 3'b000;
    end
endmodule

```

```

    iEna = 2'b00;
    // 监视信号变化
    $monitor("Time=%0t, iData=%b, iEna=%b, oData=%b", $time, iData, iEna, oData);
    // 测试用例
    #10 iEna = 2'b10; iData = 3'b000; // G1=1, G2=0, iData=000
    #10 iData = 3'b001; // iData=001
    #10 iData = 3'b010; // iData=010
    #10 iData = 3'b011; // iData=011
    #10 iData = 3'b100; // iData=100
    #10 iData = 3'b101; // iData=101
    #10 iData = 3'b110; // iData=110
    #10 iData = 3'b111; // iData=111
    // 测试使能信号无效的情况
    #10 iEna = 2'b00; iData = 3'b000; // G1=0, G2=0
    #10 iEna = 2'b01; iData = 3'b000; // G1=0, G2=1
    #10 iEna = 2'b11; iData = 3'b000; // G1=1, G2=1
    // 结束仿真
    #10 $finish;
end
endmodule

```

2. 七段数码管译码驱动器

```

module tb_display7;
    // 输入信号
    reg [3:0] iData;
    // 输出信号
    wire [6:0] oData;
    // 实例化被测试的七段数码管译码驱动器模块
    display7 uut (
        .iData(iData),
        .oData(oData)
    );
    // 初始化和测试向量
    initial begin
        // 初始化信号
        iData = 4'b0000;
        // 监视信号变化
        $monitor("Time=%0t, iData=%b, oData=%b", $time, iData, oData);
        // 测试用例
        #10 iData = 4'b0000; // 显示数字 0
        #10 iData = 4'b0001; // 显示数字 1
        #10 iData = 4'b0010; // 显示数字 2
        #10 iData = 4'b0011; // 显示数字 3
        #10 iData = 4'b0100; // 显示数字 4
    end
endmodule

```



```

        #10 iData = 4'b0101; // 显示数字 5
        #10 iData = 4'b0110; // 显示数字 6
        #10 iData = 4'b0111; // 显示数字 7
        #10 iData = 4'b1000; // 显示数字 8
        #10 iData = 4'b1001; // 显示数字 9
        // 结束仿真
        #10 $finish;
    end
endmodule

```

3. 普通 8-3 编码器

```

module tb_encoder83;
    // 输入信号
    reg [7:0] iData;
    // 输出信号
    wire [2:0] oData;
    // 实例化被测试的 8-3 编码器模块
    encoder83 uut (
        .iData(iData),
        .oData(oData)
    );
    // 初始化和测试向量
    initial begin
        // 初始化信号
        iData = 8'b00000000;
        // 监视信号变化
        $monitor("Time=%0t, iData=%b, oData=%b", $time, iData, oData);
        // 测试用例
        #10 iData = 8'b00000001; // 输入 00000001
        #10 iData = 8'b00000010; // 输入 00000010
        #10 iData = 8'b00000100; // 输入 00000100
        #10 iData = 8'b00001000; // 输入 00001000
        #10 iData = 8'b00010000; // 输入 00010000
        #10 iData = 8'b00100000; // 输入 00100000
        #10 iData = 8'b01000000; // 输入 01000000
        #10 iData = 8'b10000000; // 输入 10000000
        // 结束仿真
        #10 $finish;
    end
end
endmodule

```

4. 具有优先级的 8-3 编码器

```

module tb_encoder83_Pri;
    // 输入信号

```

```

reg [7:0] iData;
reg iEI;
// 输出信号
wire [2:0] oData;
wire oEO;
// 实例化被测模块
encoder83_Pri uut (
    .iData(iData),
    .iEI(iEI),
    .oData(oData),
    .oEO(oEO)
);
initial begin
    // 初始化输入信号
    iData = 8'b00000000;
    iEI = 1'b0;
    // 监视信号变化
    $monitor("Time = %0t, iData = %b, iEI = %b, oData = %b, oEO = %b", $time, iData, iEI, oData, oEO);
    // 测试用例
    #10 iData = 8'b00000001; iEI = 1'b0;
    #10 iData = 8'b00000010; iEI = 1'b0;
    #10 iData = 8'b00000100; iEI = 1'b0;
    #10 iData = 8'b00001000; iEI = 1'b0;
    #10 iData = 8'b00010000; iEI = 1'b0;
    #10 iData = 8'b00100000; iEI = 1'b0;
    #10 iData = 8'b01000000; iEI = 1'b0;
    #10 iData = 8'b10000000; iEI = 1'b0;
    #10 iData = 8'b11111111; iEI = 1'b0;
    #10 iEI = 1'b1; // 测试 iEI 为 1 的情况
    #10 $finish; // 结束仿真
end



endmodule

```


五、实验结果



1. 3-8 译码器

ModelSim 仿真测试该模块如下：

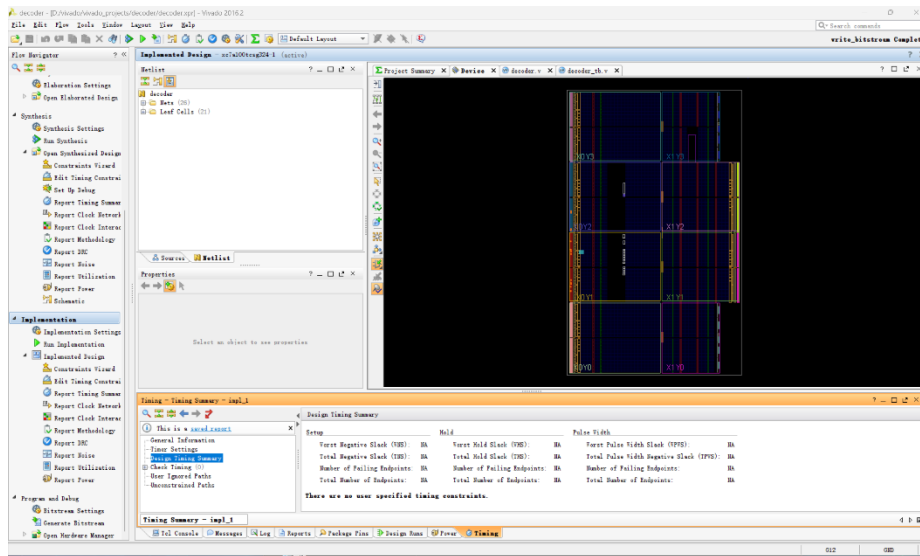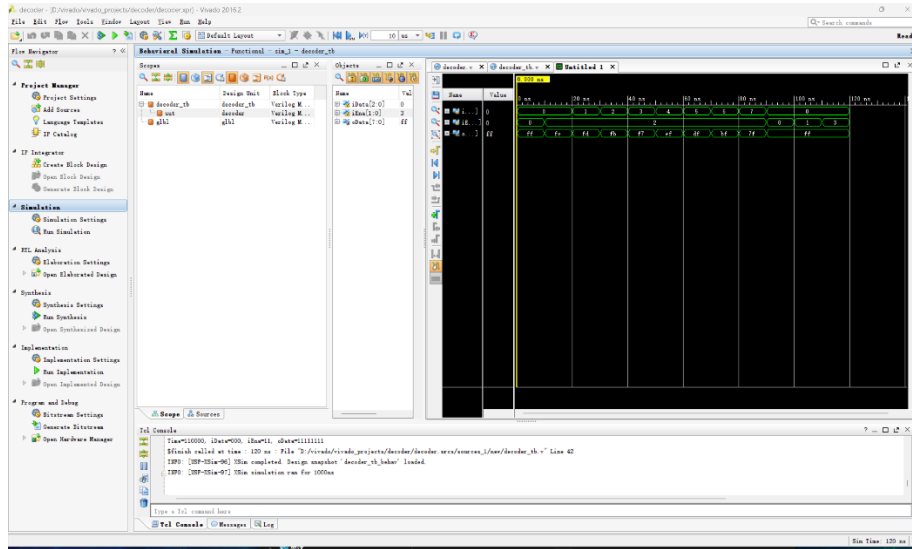


 
综合下板，结果与真值表相同：
通过控制 3 个开关，实现 8 个 LED 灯的开合




  

2. 七段数码管译码驱动器
ModelSim 仿真测试该模块如下：

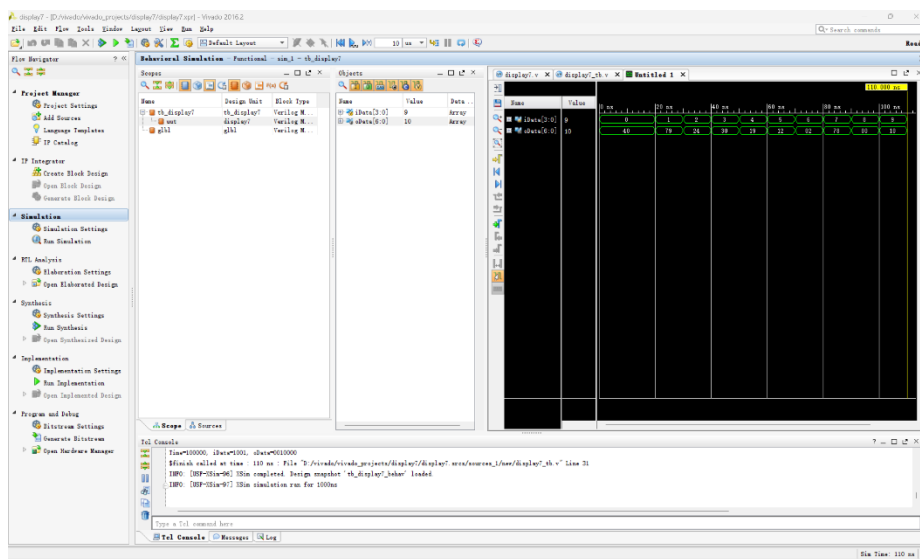



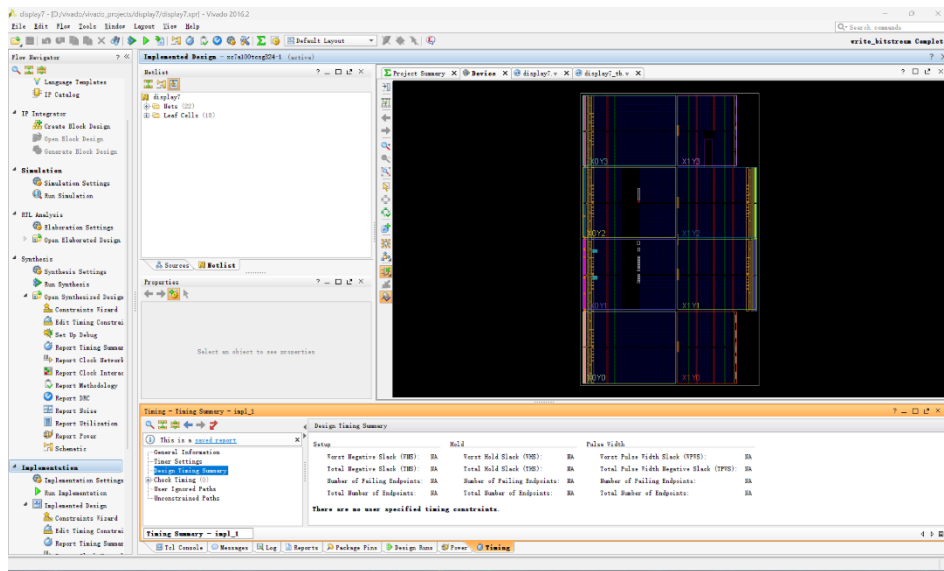


 

3. 普通 8-3 编码器


ModelSim 仿真测试该模块如下：

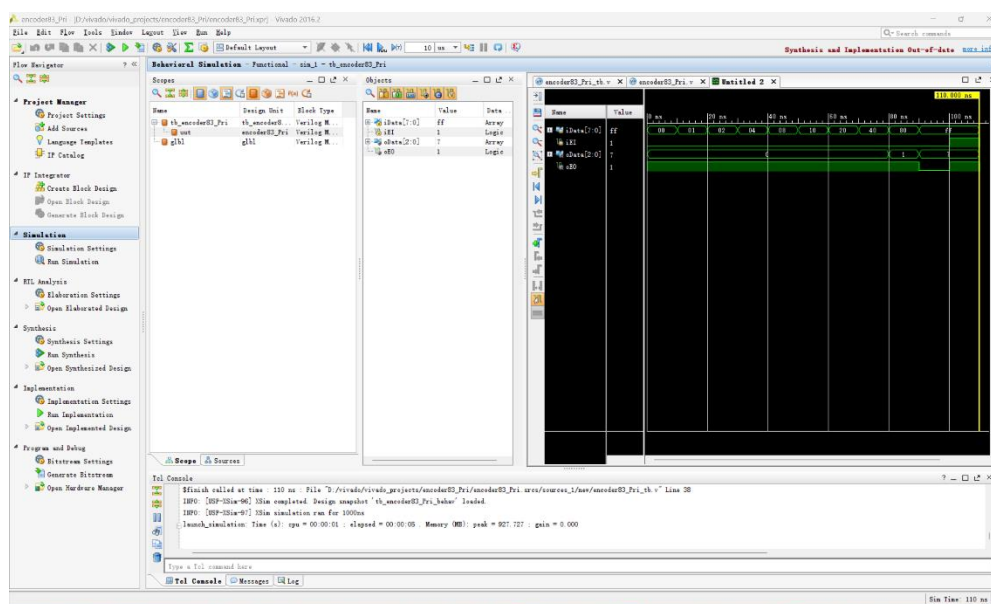


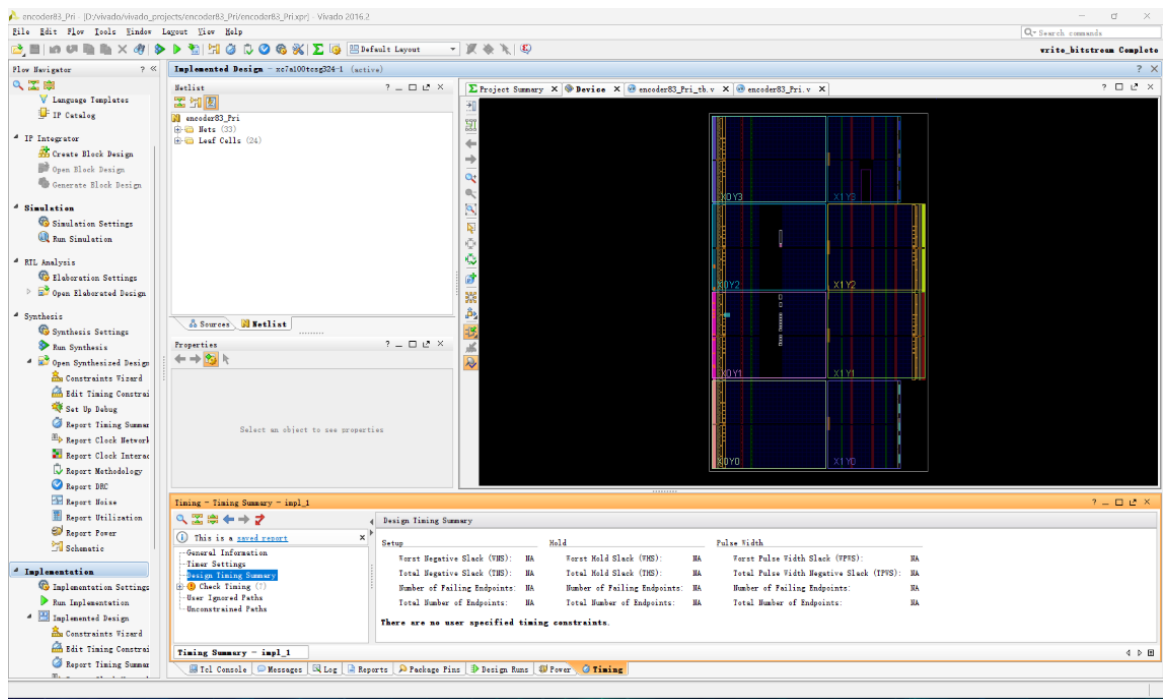
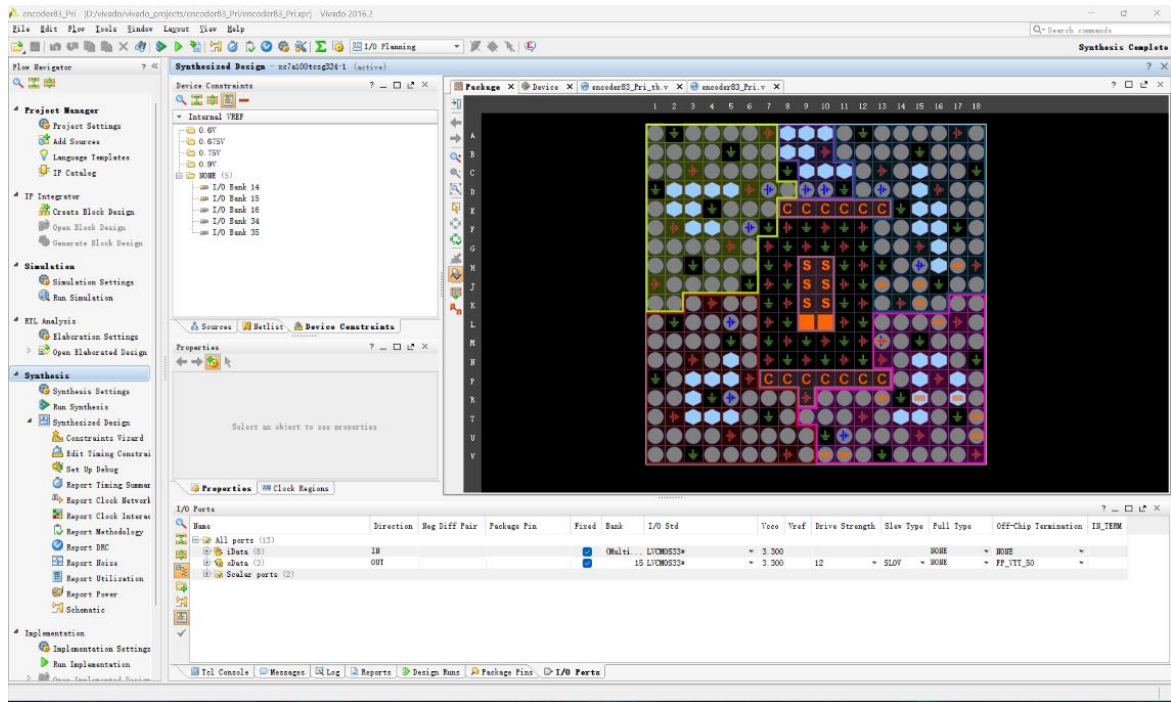


综合下板，结果与真值表相同：

8 个输入以及 3 个输出，真值表中每行只有一个输入电平有效

 

4. 具有优先级的 8-3 编码器
ModelSim 仿真测试该模块如下：

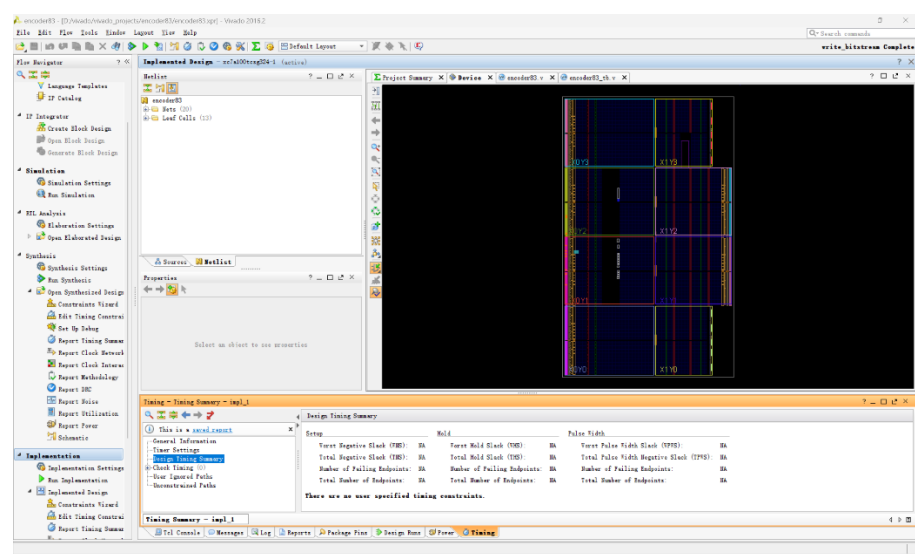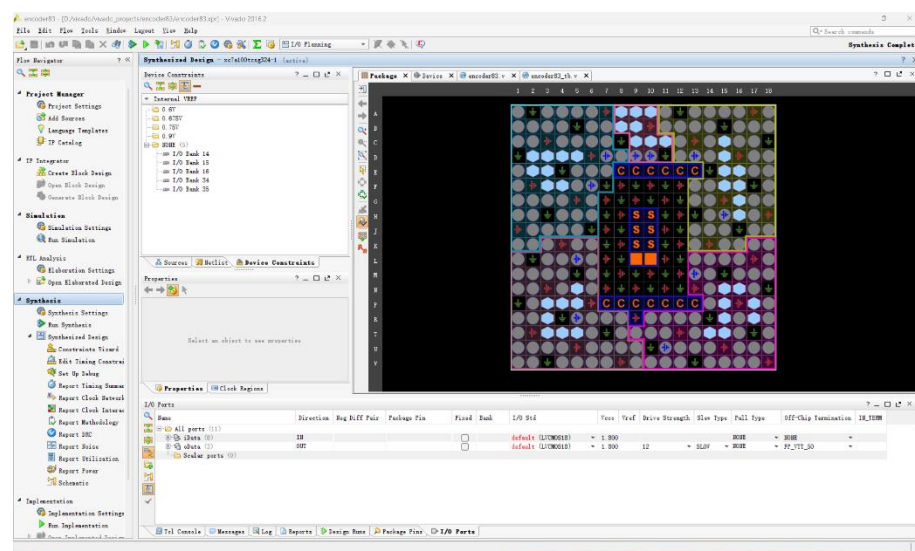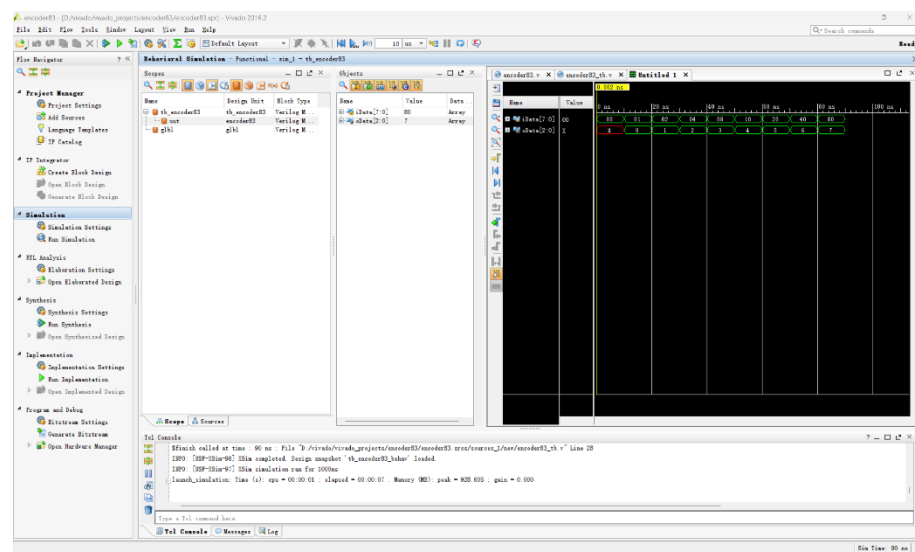

综合下板，结果与真值表相同：

